

Common Drain Amplifier - Source Follower


Given

- $I_d = 0.35 \text{ mA}$
- at $V_b = 1.5\text{V}$
- $V_{out} = 1.82\text{V}$
- $(W/L)_1 = 6/6 = 1$
- $(W/L)_2 = 1.85 \approx 2$
- $W_2 = 4$
- $L_2 = 2$

Observations

- Gain: -1.99 db
- Bandwidth = 4.78GHz

Schematic

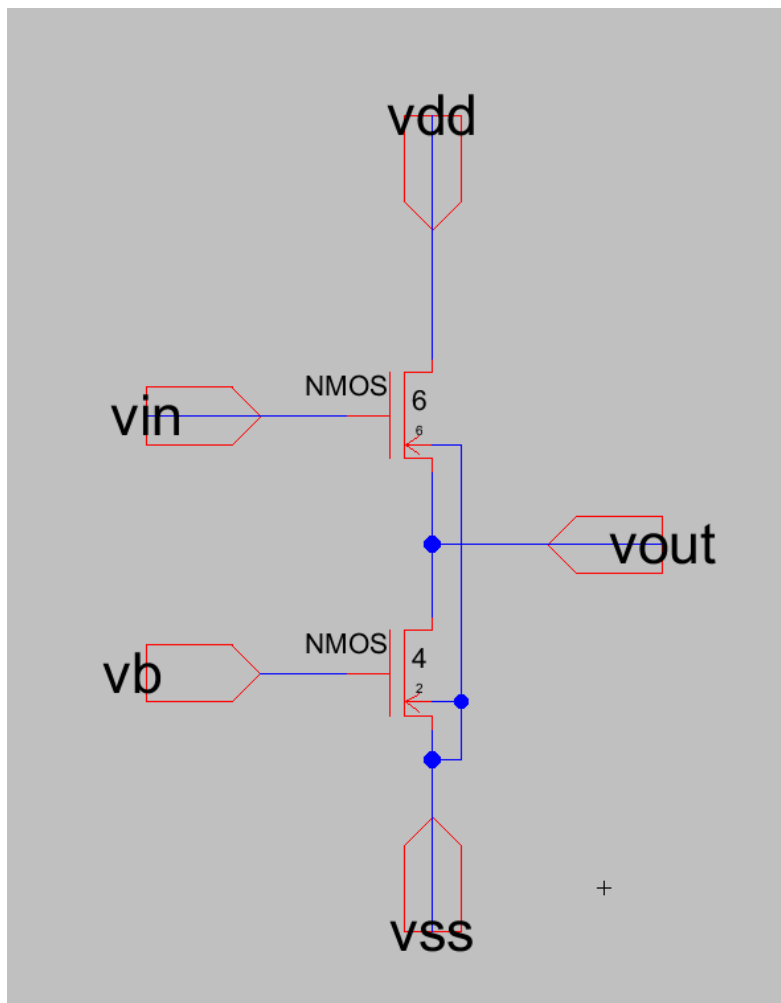

Spice Code


```
.include D:\Electric\C5_models.txt
vdd vdd 0 DC 5
vss vss 0 DC 0
vb vb 0 DC 1.5

#DC
vin vin 0 DC 2
.dc vin 0 5 1m


#TRANS
vin vin 0 sin(4 0.5 1k 0 0 0 0)
.trans 0 5m

#AC
vin vin 0 ac sin(4 0.5 1k 0 0 0 0)
.ac dec 100 100 100G
```


DC Analysis

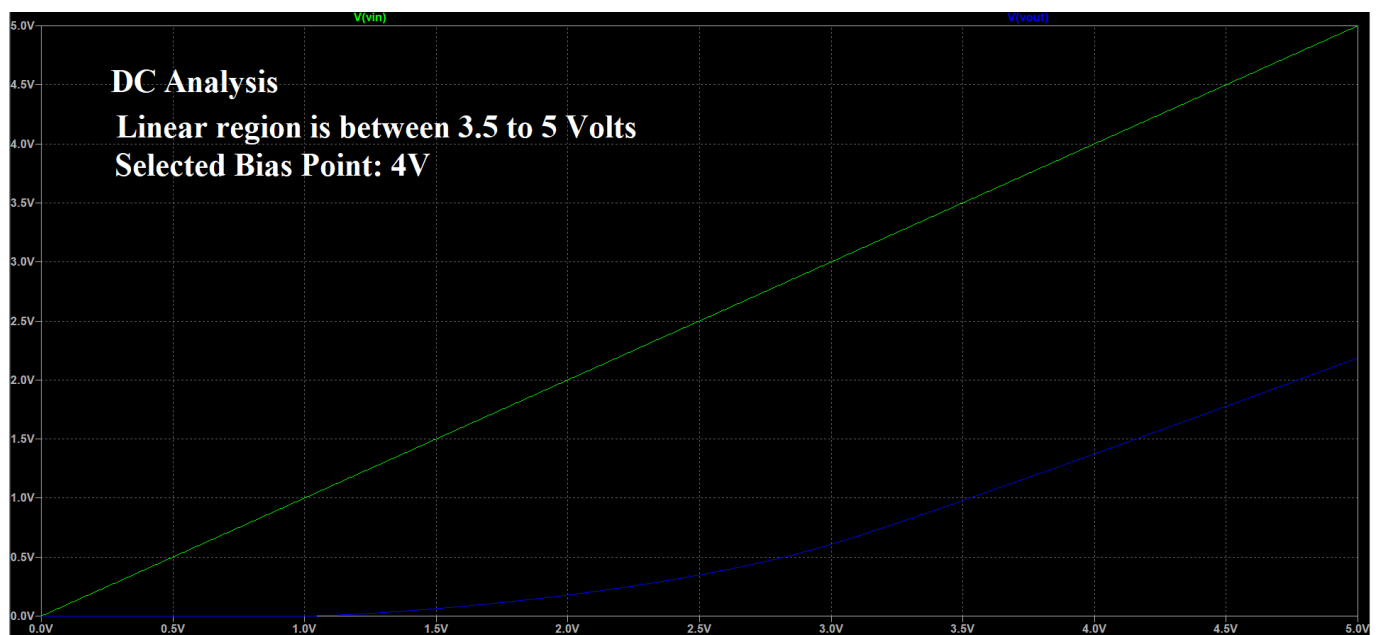

Transient Analysis

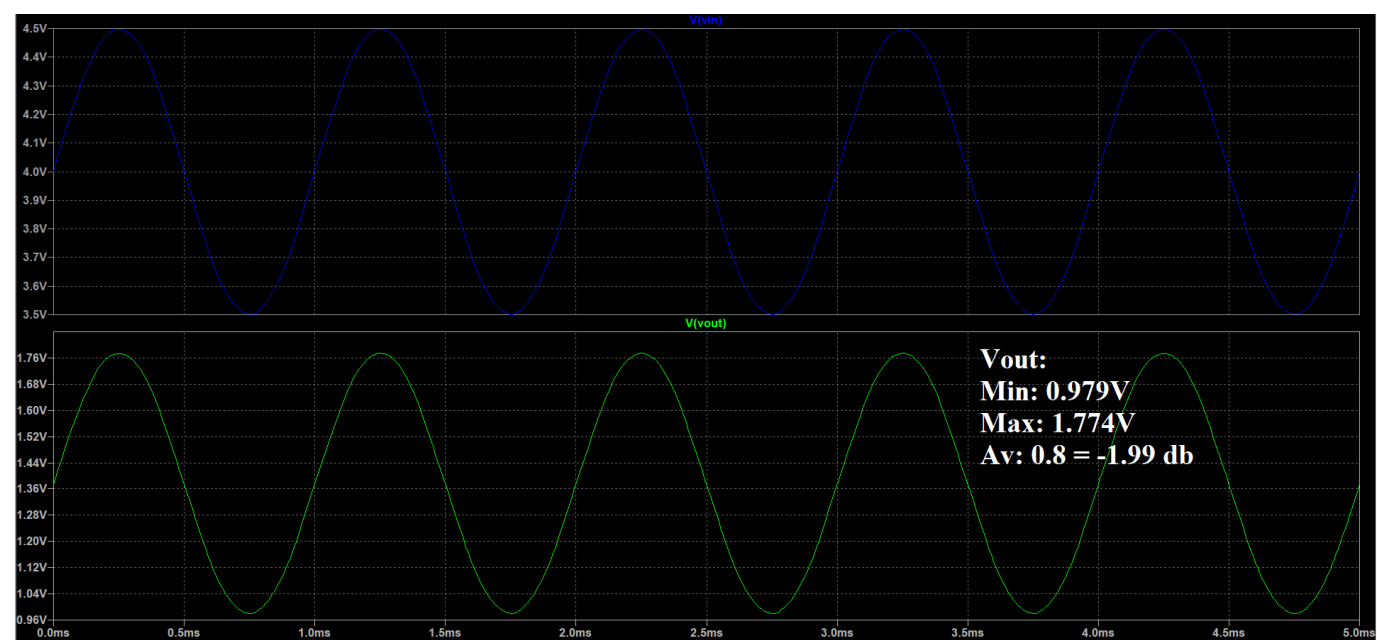

AC Analysis

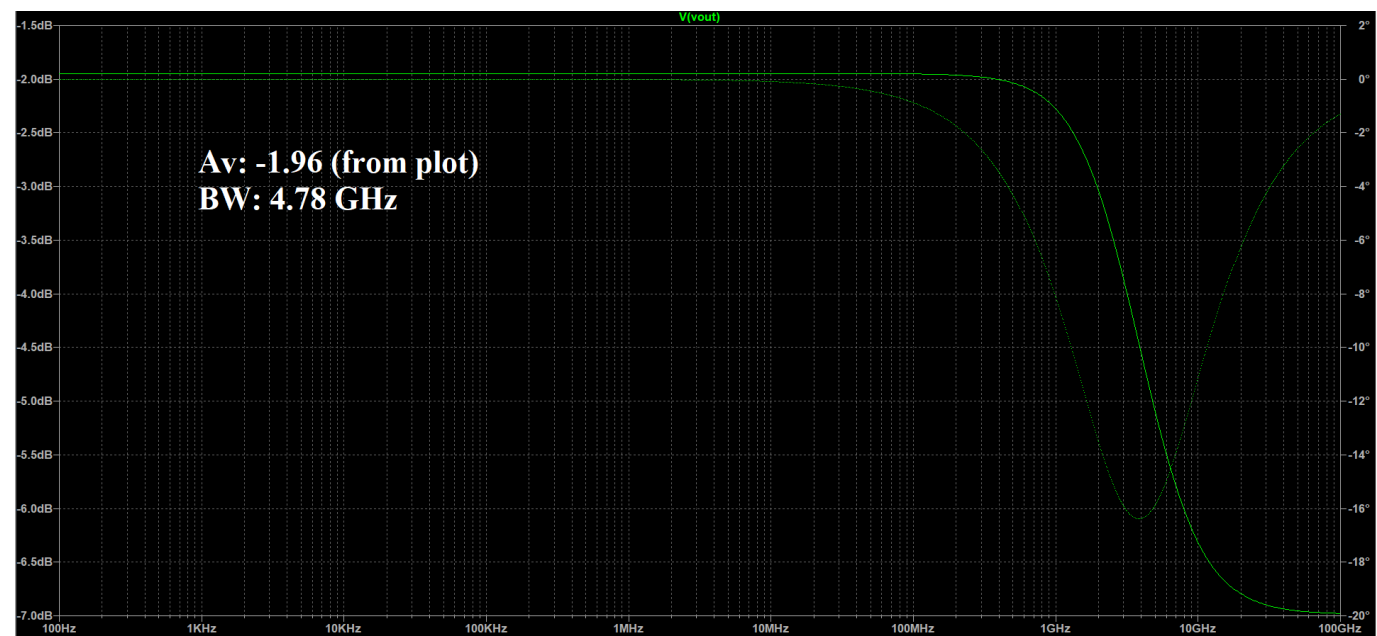

For a drain current $I_{DS} = \underline{0.35 \text{ mA}}$.

$$V_{GS} = 0.5 \text{ V} \quad V_{th} = 0.7 \text{ V}.$$

$$C_{ox} = 2.484 \times 10^{-3} \text{ F} \quad \ell_n = 0.045843 \text{ mm}^2.$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{6}{6} = 1$$

$$\textcircled{1} V_{out} = V_{DD} - V_{th} - \sqrt{\frac{2 I_{DS}}{\ell_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1}}$$

$$V_{out} = 5 - 0.7 - \sqrt{\frac{2 \times 0.35 \times 10^{-3}}{0.045843 \times 2.484 \times 10^{-3} \times 1}}$$

$$\boxed{V_{out} = 1.8206 \text{ V.}}$$

$$\textcircled{2} \left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{2 I_{DS}}{\ell_n C_{ox} (V_{out})^2} = \frac{2 \times 0.35 \times 10^{-3}}{\ell_n C_{ox} (1.82)^2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_2 = 1.85 = \frac{37}{20} \approx \frac{19}{10} \approx \boxed{\frac{4}{2.}}$$

$$\ell_{lin} = \underline{1}$$

$$V_{out} = 1.774 - 0.979 \times 0.8 = \cancel{1.99 \text{ dB.}}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.8 = \underline{\underline{-1.99 \text{ dB.}}}$$

From AC-analysis. (Plot).

$$A_v = -1.95 \text{ dB.}$$

$$BW = \underline{\underline{4.78 \text{ GHz.}}}$$